

DI - Hausarbeit

Fehlersichere Übertragung und Speicherung

ERIC ANTOSCH

2020

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3
A Plausibilitätsprüfung	5
A.1 Aufgabe	6
A.2 Blockschaltbild	6
A.3 Lösungsidee	6
A.4 Beschreibung in VHDL	8
A.5 Simulation der Ergebnisse	9
A.6 Fazit	9
B Berechnung der Regelabweichung	10
B.1 Aufgabe	11
B.2 Blockschaltbild	11
B.3 Automatengraph	11
B.4 Lösungsidee	11
B.4.1 Carry-Lookahead-Addierer	11
B.4.2 Zweier Komplement	11
B.4.3 Taktsynchronität	12
B.5 Beschreibung in VHDL	13
B.5.1 Volladdierer	13
B.5.2 Carry-Lookahead-Addierer	14
B.5.3 Subtractor	16
B.5.4 Vergleicher	17
B.6 Simulation der Ergebnisse	19
B.6.1 Kritischer Pfad	20
B.7 Fazit	20
C Literaturverzeichnis	22

Abbildungsverzeichnis

A.1	Blockschaltbild der Aufgabe A zur Plausibilitätsprüfung	6
A.2	Die Simulation der Ergebnisse	9
B.1	Blockschaltbild für die Regelabweichung	11
B.2	Simulation der Beschreibung in VHDL	19

List of Listings

1	Der Code für die Plausibilitätsprüfung	8
2	.do-File (Testbench) zur Simulation der Ergebnisse in A.2	9
3	Der Volladdierer als Baustein des Carry-Lookahead-Addierers	13
4	Der Carry-Lookahead-Addierer, dabei wird das Ergebnis automatisch in das gewünschte Format geschrieben	14
5	Der Subtractor, der die Verarbeitung der Werte aus dem Vergleich mit dem Carry-Lookahead-Addierer übernimmt	16
6	Der Hauptprozess, der den Zugriff auf den Bus (io) übernimmt.	19
7	.do-File (Testbench) für die Simulation der Ergebnisse in B.2	20

Kapitel A

Plausibilitätsprüfung

A.1 Aufgabe

Aufgabe 1.0

In dem ersten Teilbereich der Hausarbeit soll das von einem externen Sensor erfasste 10 Bit breite Datenpaket auf hinreichende Abtastung mittels einer Plausibilitätsprüfung überprüft werden. Dabei soll das Signal G_X überprüft und dann mit einem Signal G_{XOK} dargestellt werden, dass das Signal zur Weiterverarbeitung übertragen werden kann.

A.2 Blockschaltbild

Wir wollen nun zunächst das Blockschaltbild für unser Vorhaben erstellen, sodass wir bei Beschreibung des Systems in VHDL einen besseren Überblick über alle Signale und Komponenten haben.

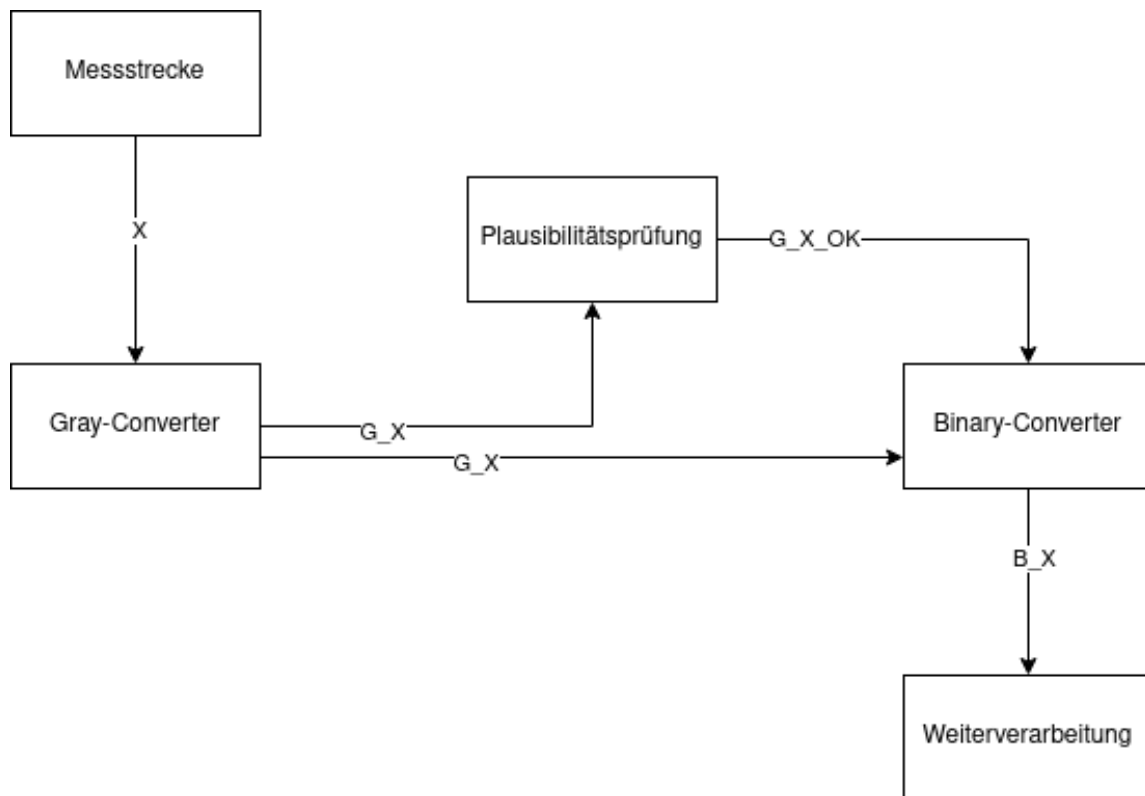


Abbildung A.1: Blockschaltbild der Aufgabe A zur Plausibilitätsprüfung

A.3 Lösungsidee

Wir wollen uns zuerst einmal anschauen, was der Gray-Code überhaupt ist, um eine Idee dafür zu bekommen, mit welchen Methoden die Aufgabe bewältigen können.

Hamming-Distanz Während bei dem in der Digitaltechnik sehr verbreitetem Binärcode die sogenannte Hamming-Distanz unterschiedlich groß sein kann, ist der Gray-Code so konzipiert, dass diese immer nur genau 1 beträgt. Die Hamming-Distanz beschreibt dabei die Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zahlenwerten charakterisiert als die Differenz in den Ziffern der beiden

Zahlen. Die Zahl $n = 3$ und zu der Zahl $n = 4$ haben die binären Darstellungen $n_B = 11_{(2)}$ und $n_B + 1 = 100_{(2)}$. Die Hamming-Distanz ist hier also 3, da sich drei Stellen der Zahl zu der nächsten ändern. Für die Messung von Messstrecken findet sich so keine einfache Methode, die Richtigkeit bzw. Plausibilität der Werte zu testen. Im Gegensatz dazu findet sich $n_G = 010_{(2G)}$ und $n_G + 1 = 110_{(2G)}$ mit einer Hamming-Distanz von 1. Hier können wir einfach überprüfen, ob der Wert, der als nächstes eingelesen wird, sich in der Hamming-Distanz um 1 von dem vorherigen verändert hat. Wenn nicht, so stimmt die Messung nicht vollständig oder die Auflösung ist nicht hoch genug. Besonders bei Messungen von Werten, die keine allzu starken Schwankungen erlauben, ist diese Art der Plausibilitätsprüfung sehr sinnvoll.

Konkrete Idee Wie oben erwähnt, bietet es sich bei der Aufgabe an, mithilfe der Eigenschaften des Gray-Codes eine Überprüfung der Plausibilität durchzuführen. Dafür wollen nehmen wir unser Eingangssignal G_X und speichern dies zunächst auf ein Signal `buf`, um es später mit dem im nächsten Zyklus eingelesenen Eingangssignal zu vergleichen. Basierend auf dem Ergebnis der Hamming-Distanz-Berechnung setzen wir G_{XOK} also entweder auf `True` oder `False`. Das eingelesene Signal G_X wird das neue `buf` und der Prozess wiederholt sich.

A.4 Beschreibung in VHDL

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4  use ieee.math_real.all;
5
6  entity plausible is
7      port (
8          G_X      : in bit_vector(9 downto 0);
9          G_X_OK    : out bit
10     );
11 end plausible;
12
13 architecture arch of plausible is
14
15     signal buf, plausible : bit_vector(9 downto 0);
16
17 begin
18
19     -- Evaluates the current signal with the buffered previous data
20     eval : process begin
21         wait on G_X;
22         plausible <= buf xor G_X;
23         buf <= G_X;
24     end process eval;
25
26     -- Counts the differences between the evaluated signal and the buffered one
27     count : process
28         variable sum : integer := 0;
29     begin
30         wait on plausible;
31         sum := 0;
32         for i in 0 to 9 loop
33             if plausible(i) = '1' then
34                 sum := sum + 1;
35             end if;
36         end loop;
37         if sum <= 1 then
38             G_X_OK <= '1';
39         else
40             G_X_OK <= '0';
41         end if;
42     end process;
43
44 end architecture;
```

Listing 1: Der Code für die Plausibilitätsprüfung

Wir überprüfen zunächst in *eval* die Hammingdistanz zwischen *buf* und *G_X* und speichern dann in unserem Buffer den derzeitigen Wert von *G_X*. In *count* benutzen wir eine Integervariable, um die 1 in dem Signal *plausible* zu zählen, welche das Ergebnis der Hammingdistanz enthält. Wenn dann *sum* über den Wert 1 geht, dann ist das Signal nach unserem Verständnis nicht mehr plausibel.

A.5 Simulation der Ergebnisse

Da wir unsere Schaltung in ModelSim simulieren, verwenden wir eine .do-Datei, um den Verlauf der Schaltung zu simulieren. Wir wollen dabei sowohl den Fall erproben, dass die Daten richtig sind, als auch, dass die Daten zu weit voneinander entfernt sind, um plausibel zu sein.

 


Abbildung A.2: Die Simulation der Ergebnisse

```

1 vsim work.plausible
2 restart
3 view wave
4 radix bin
5 add wave *
6
7
8 force G_X "1010101010"
9 run 20ns
10
11 force G_X "1111111111"
12 run 20ns
13
14 force G_X "1111111110"
15 run 20ns

```

Listing 2: .do-File (Testbench) zur Simulation der Ergebnisse in A.2

A.6 Fazit

Wir können anhand unserer Ergebnisse einige Dinge feststellen. Zum einen ist es wirklich erstaunlich, wie die Eigenschaften von speziellen Codes die Verarbeitung und Implementierung von bestimmten Lösungen vereinfacht. Die Logik, um eine solche Plausibilitätsprüfung durchzuführen, wenn die Eingangsdaten zum Beispiel weiterhin als Binärcode kodiert sind, wäre um einiges komplizierter und außerdem nicht wirklich effizient oder wirtschaftlich. Es bietet sich also stark an, die Möglichkeit von den verschiedenen Codes aus der Digitaltechnik einzustudieren. Es ist außerdem ersichtlich, dass sich eine Darstellung von Problemstellungen nach dem gelernten Schema anbietet. Es lässt einen stark über die einzelnen Komponenten und die Zusammenarbeit auf einem tatsächlichen FPGA-Board nachdenken.

Kapitel B

Berechnung der Regelabweichung

B.1 Aufgabe

Aufgabe 1.0

In der nächsten Aufgabe soll es um die Berechnung der Regelabweichung von zwei Signalen mithilfe eines Carry-Lookahead-Addierers gehen. Dabei ist unser auf Plausibilität geprüfte Signal B_X mit einem Sollwert B_W zu vergleichen und die Differenz auf einer bidirektionalen 10-bit breiten Busleitung auszugeben. Ebenfalls sollen die dedizierten Signale EXAKT und ZU_KLEIN separat je nach Ergebnis ausgegeben werden.

B.2 Blockschaltbild

Abbildung B.1: Blockschaltbild für die Regelabweichung

B.3 Automatengraph

B.4 Lösungsidee

Wir wollen uns nun einmal anschauen, mit welchen Mitteln wir unser Ziel erreichen können.

B.4.1 Carry-Lookahead-Addierer

Bei dem Carry-Lookahead-Addierer, den wir für unsere Berechnung der Regelabweichung verwenden wollen, handelt sich um eine Weiterentwicklung des Carry-Ripple-Addierers. Hier werden also nicht einfach nur mehrere Volladdierer miteinander so verschaltet, dass mehrere Bit breite Signale miteinander addiert werden können, sondern es gibt ein komplizierteres System, um die Überträge der Volladdierer zu bestimmen. Fundamental für diese Überlegung sind die Konzepte von Generate, Propagate und Absorb. [Fit21]

Generate Bei Generate handelt sich um ein logisches Prädikat, welches wir im Folgenden durch $G(A, B)$ bezeichnen möchten mit $G(A, B) = A \cdot B$, wobei \cdot das logische Und darstellt. Wir sagen also, dass zwei Ziffern genau dann generieren, wenn die beiden Ziffern immer einen Übertrag bilden und dieser nicht abhängig ist, ob ein weiterer Übertrag auf die Ziffern hinzuaddiert werden.

Propagate Bei Propagate handelt es sich ebenfalls um ein logisches Prädikat, welches wir im Folgenden mit $P(A, B) = A + B$ bezeichnen, wobei $+$ das logische Oder darstellt. Wir sagen also, dass zwei Ziffern genau dann propagieren, wenn die beiden Ziffern nur dann einen Übertrag bilden, wenn ein weiterer Übertrag von der Berechnung vorher kommt.

Absorb Wir wollen im folgenden Absorb als denjenigen Zustand definieren, der einen Übertrag von der vorherigen Berechnung absorbieren würde, dabei allerdings keinen Übertrag generiert. Mit $A(A, B) = \neg(A + B)$ definieren wir einen Zustand, der das Gegenteil von Propagate darstellt und nur dann wahr ist, wenn beide Ziffern (im Falle einer binären Addition) 0 sind.

B.4.2 Zweier Komplement

Wenn wir die Differenz von zwei binären Zahlen berechnen wollen, müssen wir eine der beiden, da unser Carry-Lookahead-Addierer eigentlich nur Addition beherrscht, in ein anderes Format umwandeln, um eine Differenz berechnen zu können. Wir entscheiden uns hier für das Zweier Komplement,

um aus einer der beiden Signalen, die eine binäre Zahl darstellen, eine negative Zahl zu machen, und diese dann zu addieren.

Bei der Umwandlung gehen wir dabei nach folgendem Schema vor:

1. Wir invertieren alle weiteren Bits, alle 1 werden zu 0 und umgekehrt.
2. Das Most-Significant-Bit stellt im zweier Komplement das Vorzeichen dar.
3. Zum Schluss addieren wir auf die Zahl eine 1, unsere Zahl ist damit umgewandelt.

Umgekehrt setzen wir die Schritte einfach erneut ein, wir invertieren also alle Stellen und addieren dann eine 1 auf die derzeitige Zahl. Wir erhalten genau die Zahl, mit der wir begonnen haben.

B.4.3 Taktsynchronität

Wir müssen uns nun noch mit der Anforderung an unsere Lösung beschäftigen, taktsynchron und in Harmonie mit dem Busarbiter zu funktionieren. Dafür wollen wir in unserer Beschreibung mit VHDL eine Top-Level-Komponente einrichten, die sich um genau diese Anforderungen kümmert. Wir nennen diese comparator. Sie wird sich mithilfe des Moore-Automatengraphs durch die einzelnen Zustände des Automaten arbeiten und die entsprechenden Daten aus dem bidirektionalen Bus einlesen, weiterverarbeiten und dann auf dem gleichen Bus ausgeben.

B.5 Beschreibung in VHDL

B.5.1 Volladdierer

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4  use ieee.math_real.all;
5
6
7  entity fulladder is
8      port (
9          a    : in bit;
10         b    : in bit;
11         cin   : in bit;
12         S     : out std_logic;
13         cout  : out bit
14     );
15 end entity fulladder;
16
17 architecture behav of fulladder is
18
19 begin
20     S    <= To_STDULOGIC(a xor b xor cin);
21     cout <= (a and b) or (cin and a) or (cin and b);
22 end architecture;
```

Listing 3: Der Volladdierer als Baustein des Carry-Lookahead-Addierers

Der Volladdierer ist schon aus der Vorlesung bekannt und wurde in vergangenen Praktika bereits verwendet. Dabei ist allerdings zu bemerken, dass hier bereits Verzögerungen und eine Umwandlung von Bit zu STD_LOGIC vorgenommen wurde. Der Hintergrund ist die anschließende Umwandlung des Signals mittels der signed und abs Funktionen der Standardbibliothek IEEE.

B.5.2 Carry-Lookahead-Addierer

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity carrylookahead is
6      port (
7          add1    : in bit_vector(9 downto 0);
8          add2    : in bit_vector(9 downto 0);
9          sign    : out std_logic;
10         result  : out std_logic_vector(8 downto 0)
11     );
12 end entity;
13
14 architecture behav of carrylookahead is
15     component fulladder
16         port (
17             a    : in bit;
18             b    : in bit;
19             cin  : in bit;
20             S    : out std_logic;
21             cout : out bit
22         );
23     end component;
24     signal carry : bit_vector(10 downto 0);
25     signal sum   : std_logic_vector(9 downto 0);
26     signal gen   : bit_vector(10 downto 0);
27     signal prop  : bit_vector(10 downto 0);
28 begin
29     clahgen : for i in 0 to 9 generate
30         fulladder_inst : fulladder
31         port map(
32             a    => add1(i),
33             b    => add2(i),
34             cin  => carry(i),
35             S    => sum(i),
36             cout => open
37         );
38     end generate;
39
40     genprop : for j in 0 to 9 generate
41         gen(j)      <= add1(j) and add2(j);
42         prop(j)     <= add1(j) or add2(j);
43         carry(j + 1) <= gen(j) or (prop(j) and carry(j));
44     end generate;
45
46     carry(0) <= '1';
47     sign    <= sum(9);
48     result  <= std_logic_vector(abs(signed(sum(result'range))));
49 end architecture;
```

Listing 4: Der Carry-Lookahead-Addierer, dabei wird das Ergebnis automatisch in das gewünschte Format geschrieben

Die Logik des Carry-Lookahead-Addierers, die wir in B.4.1 bereits beschrieben haben, wird nun mittels einiger For-Generate-Statements verwirklicht. Es werden also entsprechend viele Volladdierer, sowie die Logik für Generate, Propagate und Carry-Over generiert und diese dann zum Schluss mittels `std_logic_vector(abs(signed(sum(result'range))))` in den entsprechenden Betrag umgewandelt wird. Das Vorzeichen wird in `sign` gespeichert. [vhd] [nan]

B.5.3 Subtractor

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4  use ieee.math_real.all;
5  entity subtractor is
6  port (
7      B_X    : in std_logic_vector(9 downto 0);
8      B_W    : in std_logic_vector(9 downto 0);
9      DELTA  : out std_logic_vector(9 downto 0)
10 );
11 end entity subtractor;
12
13 architecture behav of subtractor is
14     component carrylookahead is
15     port (
16         add1    : in bit_vector(9 downto 0);
17         add2    : in bit_vector(9 downto 0);
18         sign    : out std_logic;
19         result  : out std_logic_vector(8 downto 0)
20     );
21     end component;
22
23     signal TC_B_W    : bit_vector(9 downto 0);
24     signal sA        : bit_vector(9 downto 0);
25     signal sR        : std_logic_vector(8 downto 0);
26     signal signedBX  : std_logic;
27
28 begin
29
30     cla : carrylookahead
31     port map(
32         add1    => sA,
33         add2    => TC_B_W,
34         sign    => signedBX,
35         result  => sR
36     );
37     sA    <= to_bitvector(B_X);
38     TC_B_W <= not(to_bitvector(B_W));
39     DELTA <= signedBX & sR;
40 end architecture;
```

Listing 5: Der Subtractor, der die Verarbeitung der Werte aus dem Vergleich mit dem Carry-Lookahead-Addierer übernimmt

Der Subtractor behandelt nun implizit die Umrechnung des Sollwerts in das Zweierkomplement, um eine Subtraktion der beide Signale durchführen zu können. Dabei wird das Signal *TC_B_W* zunächst einfach konvertiert. Durch das *Cin₀* des Carry-Lookahead-Addierers, welches wir in der Datei auf 1 gesetzt haben, ist das Addieren der 1 zur Umwandlung in das Zweierkomplement auch gegeben. Zum Schluss wird dann *DELTA* durch eine Konkatenation, die in VHDL über & passiert, des Vorzeichens und des Betrags aus dem Ergebnis des Carry-Lookahead-Addierers gebildet. [Ger16]

B.5.4 Vergleich

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4  use ieee.math_real.all;
5
6  entity comparator is
7      port (
8          clk      : in std_logic;
9          reset    : in std_logic;
10         io       : inout std_logic_vector(9 downto 0) := "ZZZZZZZZZZ";
11         ST_B_X   : in bit;
12         ST_B_W   : in bit;
13         ST_DELTA : in bit;
14         EXAKT    : out bit;
15         ZU_KLEIN : out bit
16     );
17 end entity comparator;
18
19 architecture rtl of comparator is
20     component subtractor is
21         port (
22             B_X   : in std_logic_vector(9 downto 0);
23             B_W   : in std_logic_vector(9 downto 0);
24             DELTA : out std_logic_vector(9 downto 0)
25         );
26     end component;
27
28     signal result : std_logic_vector(9 downto 0);
29     type statetype is (reading_BX, reading_BW, calculating, output);
30     signal X, W      : std_logic_vector(9 downto 0) := "0000000000";
31     signal state      : statetype                    := calculating;
32     signal next_state : statetype                    := calculating;
33 begin
34
35     sub : subtractor
36     port map(
37         B_X => X,
38         B_W => W,
39         DELTA => result
40     );
41
42     WR : process (state, clk, ST_DELTA)
43     begin
44         if state = output and clk'event and clk = '1' then
45             io <= result;
46         elsif state = calculating and clk'event and clk = '1' then
47             io <= (others => 'Z');
48         end if;
49         if result(9) = '1' then
50             ZU_KLEIN <= '1';
51         elsif X = W then
52             EXAKT <= '1';
53         else
```

```
54     ZU_KLEIN <= '0';
55     EXAKT     <= '0';
56 end if;
57 end process;
58
59 RD : process (io, ST_B_X, clk)
60 begin
61     if state = reading_BX and clk'event and clk = '1' then
62         X <= io;
63     elsif state = reading_BW and clk'event and clk = '1' then
64         W <= io;
65     end if;
66 end process;
67
68 SW : process (reset, clk)
69 begin
70     if clk'event and clk = '1' and reset = '1' then
71         state <= calculating;
72     elsif clk'event then
73         state <= next_state;
74     end if;
75 end process;
76
77 SN : process (ST_B_W, ST_B_X, ST_DELTA, clk)
78     variable counter : integer := 0;
79 begin
80     case state is
81         when calculating =>
82             io <= "ZZZZZZZZZZ";
83             if ST_B_X = '1' then
84                 next_state <= reading_BX;
85             elsif ST_B_W = '1' then
86                 next_state <= reading_BW;
87             elsif ST_DELTA = '1' then
88                 next_state <= output;
89             end if;
90         when reading_BX =>
91             if ST_B_X = '0' then
92                 next_state <= calculating;
93             elsif ST_B_W = '1' then
94                 next_state <= reading_BW;
95             elsif ST_DELTA = '1' then
96                 next_state <= output;
97             end if;
98         when reading_BW =>
99             if ST_B_W = '0' then
100                 next_state <= calculating;
101             elsif ST_B_X = '1' then
102                 next_state <= reading_BX;
103             elsif ST_DELTA = '1' then
104                 next_state <= output;
105             end if;
106         when output =>
107             if clk'event and clk = '1' then
```

```

108     counter := counter + 1;
109     if clk'event and clk = '1' and counter = 2 then
110         next_state <= calculating;
111         counter := 0;
112     end if;
113 end if;
114 end case;
115 end process;
116 end architecture;

```

Listing 6: Der Hauptprozess, der den Zugriff auf den Bus (io) übernimmt.

In diesem Prozess behandeln wir, wie wir die Taktsynchronität, wir in B.4.3 schon angesprochen haben, umsetzen wollen. Wir verwenden den in B.3 erstellten Graphen, um im Prozess *SN* die Bedingungen für das Ändern des Zustandes wählen. Über das Signal *io*, was den Bus darstellt, werden in den richtigen Momenten die Werte eingelesen. Der Prozess *SW* wechselt vom *state* in den *next_state*, und zwar immer auf dem Ändern des Clocksignals. Hier wird außerdem noch der Reset eingelesen und verarbeitet. Der Prozess *WR* schreibt, sollte der Zustand auf *output* sein, das Ergebnis des *subtractors* auf den Bus, ansonsten wird dieser auf hochohmig gelegt. Der letzte Prozess *RD* liest bei gegebenem Zustand den des Busses aus.

B.6 Simulation der Ergebnisse

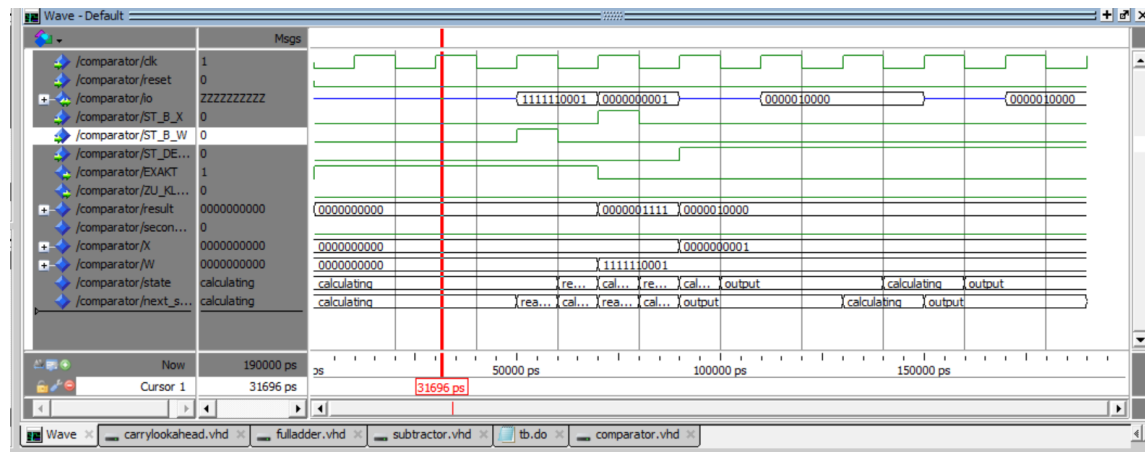


Abbildung B.2: Simulation der Beschreibung in VHDL

Wir erkennen auf der Abbildung, dass wir eine relativ gute Lösung finden konnten, die mit unseren Wünschen und Anforderungen an unser System übereinstimmen. Wir lesen zunächst den Sollwert B_W nach dem Steuersignal ST_B_W ein, gefolgt von dem Ist-Wert B_X über das ST_B_X -Signal. Es wird über unser Subtractor-Component, der den Carry-Lookahead-Addierer enthält, ein Ergebnis in unseren result-Buffer geschrieben, der dann zwei Systemtakte lang auf der bidirektionalen Busleitung *io* ausgegeben wird. Diese wird zwischen den Operationen, und so auch nach der Ausgabe des Ergebnisses, wieder hochohmig (dargestellt durch die blaue Linie). Auch unser Ergebnis von $16_{(10)} = 0000010000_{(2)}$, welches Sie aus der Distanz des Sollwerts $B_W = -15_{(10)} = 1111110001_2$ zu dem Ist-Wert $B_X = 1_{(10)} = 0000000001_{(2)}$ ergibt.

```
1 vsim work.comparator
2 restart
3 view wave
4 radix bin
5 add wave *
6
7 force clk 0,1 10ns -r 20ns
8
9 force reset 0
10 force ST_B_W 0
11 force ST_B_X 0
12 force ST_DELTA 0
13 run 50ns
14
15 force ST_B_W 1
16 force io "1111110001"
17 run 10ns
18
19 force ST_B_W 0
20 run 10ns
21
22
23 force ST_B_X 1
24 force io "0000000001"
25 run 10ns
26
27 force ST_B_X 0
28 run 10ns
29
30 noforce io
31 force ST_B_X 0
32 force ST_DELTA 1
33 run 100ns
```

Listing 7: .do-File (Testbench) für die Simulation der Ergebnisse in B.2

B.6.1 Kritischer Pfad

Der kritische Pfad eines Systems beschreibt denjenigen Pfad eines Signals, welcher die längste Verzögerung von Eingang zu Ausgang bietet. So können beispielsweise große Zahlen in einem Carry-Ripple-Addierer zu größerer Berechnungszeit führen. Der kritische Pfad führt also durch alle Überträge hindurch.

B.7 Fazit

Was sich bei dieser Aufgabe als ein extrem prägnantes und sehr hilfreiches Analysewerkzeug entpuppt hat, ist die Darstellung der Zustände innerhalb eines Moore-Automaten, da sich darüber analog die Verarbeitung der Steuersignale, der Inputs und der Outputs ergeben hat. Eine Simulation eines solchen Automaten, was wir bereits im dritten Praktikum erfolgreich getan haben und uns auch in der Vorlesung angeschaut haben, hat hier die Vorgehensweise extrem linear und einfach gestaltet. Eine Umwandlung der Werte in das Zweierkomplement, eine Erweiterung des bereits verwendeten Carry-Ripple-Addierers zum Carry-Lookahead-Addierers und eine sinnvolle Verwendung

bereits gelernter Konzepte hat den Rest der Aufgaben ausgemacht. Ich konnte hier allerdings Lösungen aus der Literatur, der Vorlesung und des Internets verwenden, um für alle weiteren Probleme eine gute Herangehensweise zu finden.

Kapitel C

Literaturverzeichnis

- [Fit21] Prof. Dr. Robert Fitz. *Digitaltechnik Skript*. HAW, 2021.
- [Ger16] Winfried Gerke. *Digitaltechnik: Grundlagen*. Springer, 2016.
- [nan] nandland. nandland.com. Zugriff (15.07.2021).
- [vhd] vhdwhiz. <https://vhdwhiz.com/>. Zugriff (15.07.2021).